







			NGUỒN	DÂY NỐI DÀI	BỘ CHIA NGUỒN	NẸP DÂY ĐIỆN	DÂY CẤP NGUỒN CHO LED DÂY	CẢM BIẾN CÔNG TẮC
								
1	Đèn LED tròn Không được cắt		- Tính công suất tổng: số lượng * công suất 1 pc. - Công suất nguồn >= công suất tổng * 1.2	- Dây của đèn 1500mm, chọn dây nối khi dây theo đèn không đủ chiều dài	- Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên sử dụng chung bộ nguồn. - Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không cần.	-Tăng tính thẩm mỹ và làm gọn dây	-Không sử dụng	Chọn điều khiển đèn tùy theo loại cửa -Cửa mở cánh bản lề: công tắc cơ mở cửa đóng mở đèn, cảm biến mở cửa đóng mở đèn. - Cánh cửa trượt: cảm biến mở cửa đóng mở đèn. - Tắt mở bằng tay: Cảm biến gạt tay đóng mở đèn, công tắc đóng/mở, công tắc tăng giảm độ sáng đèn.
2	Đèn LED dây Cắt được		- Tính công suất tổng: số mét* công suất trên mét. - Công suất nguồn >= công suất tổng * 1.2 - Đối với sử dụng nhiều đèn LED dây để trang trí có thể sử dụng nguồn tổ ong ngoài thị trường vì công suất lớn (nếu sử dụng cảm biến Imundex thì bắt buộc phải sử dụng nguồn Imundex)	- Dây của đèn 1500mm, chọn dây nối khi dây theo đèn không đủ chiều dài	- Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên sử dụng chung bộ nguồn. - Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không cần.	-Tăng tính thẩm mỹ và làm gọn dây	-1 pc / 1 đoạn cắt ra	Chọn điều khiển đèn tùy theo loại cửa -Cửa mở cánh bản lề: công tắc cơ mở cửa đóng mở đèn, cảm biến mở cửa đóng mở đèn. - Cánh cửa trượt: cảm biến mở cửa đóng mở đèn. - Tắt mở bằng tay: Cảm biến gạt tay đóng mở đèn, công tắc đóng/mở, công tắc tăng giảm độ sáng đèn.
3	Đèn LED thanh lắp âm, led thanh trang trí, led kệ kính Cắt được		- Tính công suất tổng: số mét* công suất trên mét. - Công suất nguồn >= công suất tổng * 1.2 - Đối với sử dụng nhiều đèn LED để trang trí có thể sử dụng nguồn tổ ong ngoài thị trường vì công suất lớn (nếu sử dụng cảm biến Imundex thì bắt buộc phải sử dụng nguồn Imundex)	- Dây của đèn 1500mm, chọn dây nối khi dây theo đèn không đủ chiều dài	- Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên sử dụng chung bộ nguồn. - Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không cần.	-Tăng tính thẩm mỹ và làm gọn dây	-1 pc / 1 đoạn cắt ra được tái sử dụng	Chọn điều khiển đèn tùy theo loại cửa -Cửa mở cánh bản lề: công tắc cơ mở cửa đóng mở đèn, cảm biến mở cửa đóng mở đèn. - Cánh cửa trượt: cảm biến mở cửa đóng mở đèn. - Tắt mở bằng tay: Cảm biến gạt tay đóng mở đèn, công tắc đóng/mở, công tắc tăng giảm độ sáng đèn.
4	Đèn LED đợt tủ, led ngăn kéo Cắt được		- Tính công suất tổng: số mét* công suất trên mét. - Công suất nguồn >= công suất tổng * 1.2 - Không được cắt dây để đấu (vì sẽ không được bảo hành)	- Dây của đèn 1500mm, chọn dây nối khi dây theo đèn không đủ chiều dài	- Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên sử dụng chung bộ nguồn. - Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không cần.	-Tăng tính thẩm mỹ và làm gọn dây	-Không sử dụng	- Đã tích hợp sẵn cảm biến, khi mở cửa thì đèn sẽ sáng
5	Đèn LED phía dưới tủ treo Không được cắt		- Tính công suất tổng: số mét* công suất trên mét. - Công suất nguồn >= công suất tổng * 1.2 - Không được cắt dây để đấu (vì sẽ không được bảo hành)	- Dây của đèn 1500mm, chọn dây nối khi dây theo đèn không đủ chiều dài	- Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên sử dụng chung bộ nguồn. - Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không cần.	-Tăng tính thẩm mỹ và làm gọn dây	-Không sử dụng	- Đã tích hợp sẵn cảm biến, khi gạt tay ngang cảm biến thì đèn sẽ sáng, gạt lần nữa đèn sẽ tắt

6	Đèn LED thanh treo tủ áo Cắt được		<ul style="list-style-type: none"> - Tính công suất tổng: số mét* công suất trên mét. - Công suất nguồn >= công suất tổng * 1.2 - Không được cắt dây để đấu (vì sẽ không được bảo hành) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dây của đèn 1500mm, chọn dây nối khi dây theo đèn không đủ chiều dài 	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên sử dụng chung bộ nguồn. - Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không cần. 	<ul style="list-style-type: none"> -Tăng tính thẩm mỹ và làm gọn dây 	<ul style="list-style-type: none"> -Không sử dụng 	<ul style="list-style-type: none"> - Đã tích hợp sẵn cảm biến, khi chuyển động ngang cảm biến đèn sẽ sáng, ngưng chuyển động sau 30s đèn sẽ tắt
---	---	---	---	--	--	---	--	--